

Номер и Ф.И.О. участника _____

Оценочная таблица

Выполняемые действия.	Максимальный балл	Решение жюри
1. Начертите принципиальную электрическую схему подключения указанных в задании потребителей	10 баллов	
2. Соберите разработанную схему. (В соответствии с условиями, указанными в задании.)	10 баллов	
3. Проверьте работоспособность режима «урок»	5 баллов	
4. Проверьте работоспособность режима «перемена»	5 баллов	
5. Проверьте работоспособность режима «ночные часы»	5 баллов	
6. Проверьте бесперебойную работу подсветки аварийного выхода при отключении всех режимов.	5 баллов	
Всего:	40 баллов	